

ORA DE LABORATOR

In aceasta rubrica va sugeram cîteva experiențe simple, pe care le puteti efectua pe UCD-urile și cu aparatura din dotarea reprezentantelor. Scopul este mai buna înțelegere a funcționării unor circuite

CROMATIC - programator

ing. I. Rosca

In articolul "Introducere în tehnica digitală" sunt puse bazele înțelegării funcționării CI U 710 D și U 711 D care echipăza programatorul televizorului Cromatic.

Folosind un multimetreu digital, puteti stabili legile exacte intrare-iesire care caracterizează cele două circuite.

Apasind succesiv tastele 1, 2, ..., 8, și măsurând tensiunile din pinii integratelor (fara a ridica degetul de pe tastă) veti putea completa tabelul 1 (a = pinul de intrare al CI U 710 D care trece de la 27 V la 9 V;

b = pinul de iesire al CI U 711 D care trece de la 0 V la 27 V;

- = la pornirea TV fara a apăsa nici o tastă)

tabelul 1

tasta	a	U10	U9	U8	b
		(U 710 D)			
1	15	27V	27V	27V	4
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
-					

Veti putea stabili apoi corespondențele tabloului 2 (codurile intrarilor), bazate pe observația că la iesirile 10, 9, 8 ale CI U 710 D avem codate în baza 2 numerele reprezentând intrările cu nivelul 27 V pentru 0 logic și 0 V pentru 1 logic. Numerele zecimale codate sunt cu o unitate mai mică decât numărul tastei corespunzătoare.

tabelul 2

nr. zecimal	reprezentare binară			tasta
	(U10)	(U9)	(U8)	
0	0	0	0	1
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				


Observații:

1. Încercarea de a măsura tensiunile din pinii de intrare ai CI U 710 D cu ajutorul lui MAVO 35 produce rezultate nedoreite: impedanța mică a acestuia, suntează rezistență R 40 (tasta apasată), sau mai grav crește un traseu parazit spre masa (tasta neapasată) provocind chiar comutarea forțată pe calea respectiva.

2. După ridicarea degetului de pe o tastă sortarea cailor corespunzătoare rămîne în vigoare. Descoperiti care din circuitele U 710 D sau U 711 D este responsabil de aceasta "remanență" (măsurind tensiunile din tabelul 1, mai întîi cu degetul apasat și apoi cu el ridicat de pe o tastă).

3. Ultima linie a tabelului 1 trebuie completată pornind TV și neapasind nici o tastă. Veti remarcă aceeași comportare la iesire ca la apasarea tastei 1, de unde veti deduce motivul pentru care TV porneste pe tastă 1, permitind programarea preferențială a unui post pe această tastă.

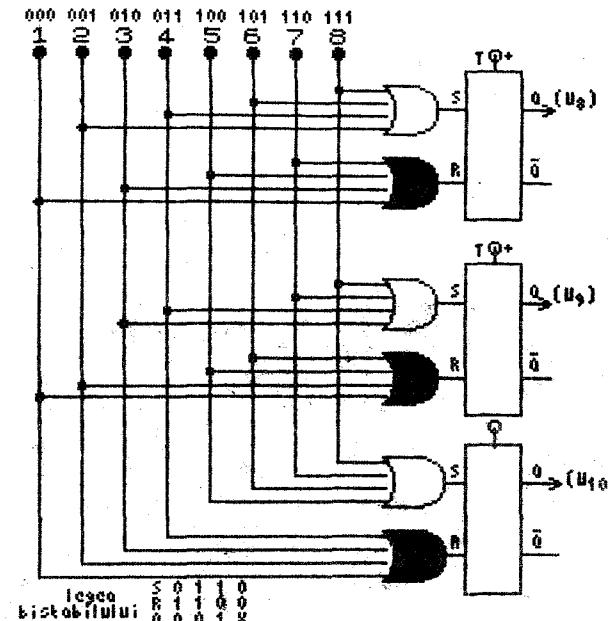4. Dacă posedati cunoștințe mai avansate de tehnica digitală va recomandam urmatorul exercițiu: stabiliti schema logica combinatională din CI U 710 D și pe cea secvențială de la iesirea sa, încit să corespunda tuturor constatărilor experimentale (apașarea simultană a mai multor taste va oferi date suplimentare). Confruntați rezultatele dv. cu varianta din figura de mai jos. Cu ajutorul acestei scheme explicati: codarea tastelor 1...8; efectul stării neutre (nici o tastă apasată); motivul permanenței comenzii după ridicarea degetului de pe tastă; comportarea în cazul apasării a două taste simultan, constatăta experimental.



5. In articolul "Circuite de CAF" se explică modul în care corecția produsă de buclă de CAF asupra tensiunii generale de acord din emitorul lui VT 04 prin intermediul etajului cu VT 05 se transmite către diodele varicap.

Variind acordul (cu butonul de CAF apasat) sau simulând același efect prin modificarea pozitiei cursorului lui R 19, demonstrati "transportul" tensiunii de CAF prin intermediul etajului cu U710D, U711D completind tabelul 3 (se apăsa tastă 1 și se trece TV pe UIF; acordul este într-un punct oarecare).

tabelul 3

U XM 06	U8=U9=U10 (U710D)	U pin1 (XB8922)	U pin4 (XS8920)	Ubaza VT 08	Emitor VT 08
25,5V					
26V					
26,5V					
27V					
27,5V					
28V					
28,5V					

Ultimele coloane din tabel sunt incluse pentru a va sugera unul din rolurile tranzistoarelor VT 06, VT 07, VT 08.